Elektronik Aygıtlar


BÖLÜM 1 YARI İLETKEN DİYOTLAR

BMB2012 – Elektronik Devreler ve Aygıtlar Ders Notları Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023-2024 Bahar Yarıyılı


Çeviren ve Düzenleyen: Prof. Dr. Kemal FİDANBOYLU

Diyotlar

Diyot, 2 terminalli bir cihazdır.

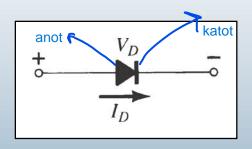


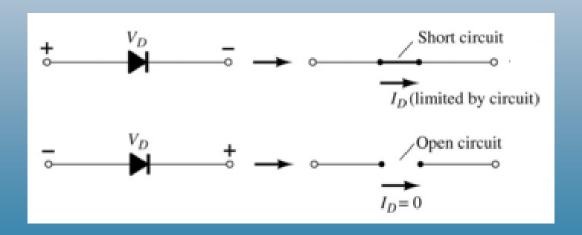• Bir diyot ideal olarak sadece bir yönde iletir.




Diyot Özellikleri

İletim Bölgesi

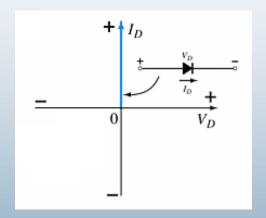

İletim Olmayan Bölge

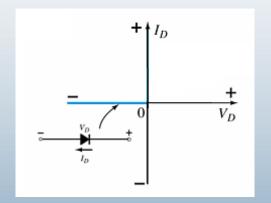

- Diyot üzerindeki voltaj 0 V'dur.
- Akım sonsuzdur.
- İleri yönde direnç $R_F = V_F / I_F$ olarak tanımlanır.
- Diyot kısa devre gibi davranır.

- Tüm voltaj diyot terminalleri üzerindedir.
- Akım 0 A'dir.
- Ters yönde direnç $R_R = V_R / I_R$
- olarak tanımlanır.
- Diyot açık devre gibi davranır.

Yarı İletken Malzemeler

 Yarı iletken cihazların geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan malzemeler:

- Silisyum (Si)
- Germanyum (Ge)
- Galyum Arsenit (GaAs)

Katkılama (Doping)

- Silisyum ve germanyumun elektriksel özellikleri, katkılama (doping) adı verilen bir işlemde malzeme eklenerek iyileştirilir.
- Sadece iki tür katkılı yarı iletken malzeme vardır.

n-tipi


p- tipi

- n-tipi malzemeler, fazla miktarda iletim bandı elektronu içerir.
- p-tipi malzemeler, fazla miktarda valans bandı boşluğu içerir.

E er n tipi istiyorsak 5A grubundan P,As,Sb den biri kullanılır ve 4A grubunun son katmanından 1 e kalacak o yüzden n tipi olacak.


Periyodik Tablo

P tipi ise 3A'dan alırız.

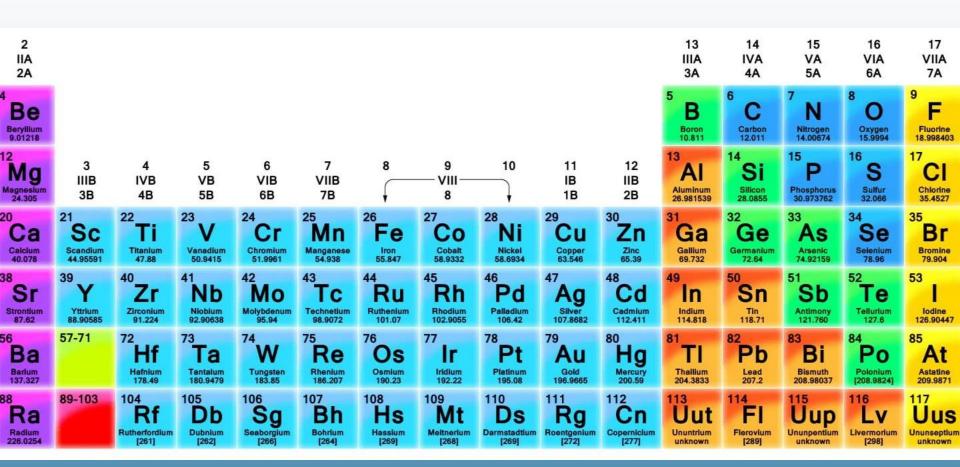


p-n Jonksiyonları (1)

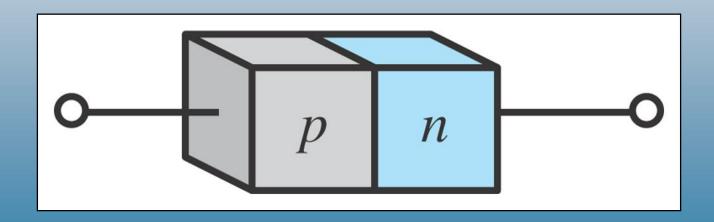- Bir silisyum veya germanyum kristalinin bir ucu p-tipi malzeme olarak ve diğer ucu n-tipi malzeme olarak katkılanabilir.
- Bunun sonucu bir p-n jonksiyonudur.



p-n Jonksiyonları (2)

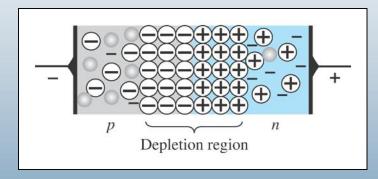- p-n jonksiyonunda, n-tipi taraftaki fazla iletim bandı elektronları, p-tipi taraftaki valans bandı boşlukları tarafından çekilir.
- n-tipi malzemedeki elektronlar, jonksiyon boyunca p-tipi malzemeye doğru (elektron akışı) göç eder.
- Elektron göçü, jonksiyonun p-tipi tarafında bir negatif yük ve jonksiyonun n-tipi tarafında bir pozitif yük ile sonuçlanır.



Tükenme bölgesinde akım akamaz.

Bu hali polarlamasız halidir.

 Sonuç, jonksiyon çevresinde bir tükenme bölgesinin oluşmasıdır.

Diyot Çalışma Koşulları (1)


Voltaj Uygulama i lemine polarlama denir.

- Bir diyotun üç çalışma koşulu vardır:
- Polarlamasız
- Ters polarlama
- İleri yönde polarlama


Diyot Çalışma Koşulları (2)

Polarlamasız

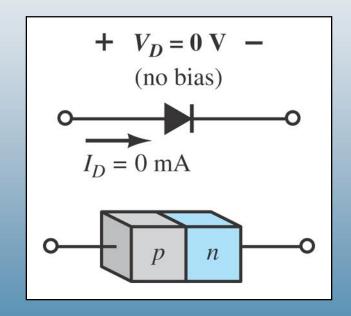- Harici voltaj uygulanmaz: $V_D = 0 \text{ V}$.
- Diyot akımı sıfırdır: $I_D = 0$ A.
- Sadece yalın bir tükenme bölgesi vardır.



Polarlamasız

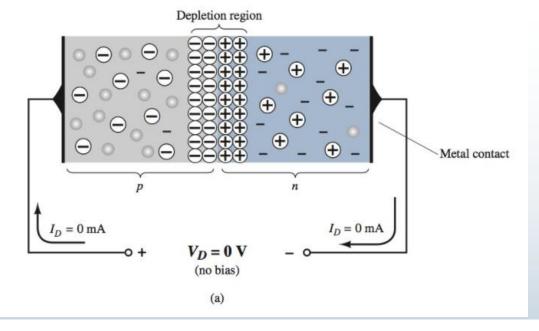

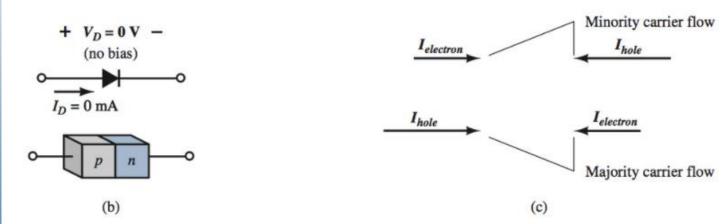



FIG. 12

A p-n junction with no external bias: (a) an internal distribution of charge; (b) a diode symbol, with the defined polarity and the current direction; (c) demonstration that the net carrier flow is zero at the external terminal of the device when $V_D = 0$ V.

Diyot Çalışma Koşulları (3)

Ters Polarlama

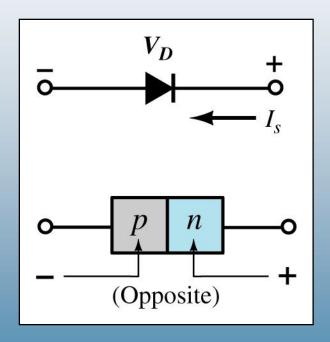
 p- ve n-tipi malzemelerin zıt polaritesinde p-n jonksiyonu boyunca harici voltaj uygulanır.



Diyot Çalışma Koşulları (4)

Ters Polarlama

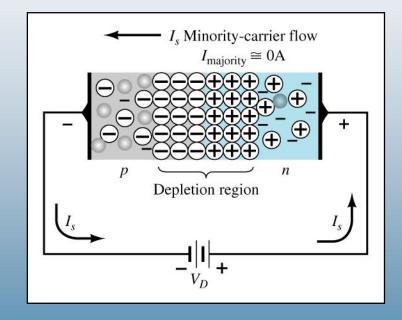
- Ters voltaj, tükenme bölgesinin genişlemesine neden olur.
- n-tipi malzemedeki
 elektronlar, voltaj kaynağının
 pozitif terminaline doğru
 çekilir.



 p tipi malzemedeki boşluklar, voltaj kaynağının negatif terminaline doğru çekilir.

Diyot Çalışma Koşulları (5)

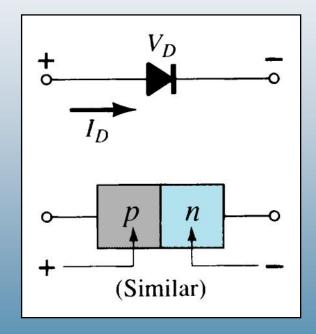- İleri Yönde Polarlama
- p- ve n-tipi malzemelerle aynı polaritede p-n jonksiyonu boyunca harici voltaj uygulanır.




Diyot Çalışma Koşulları (6)

İleri Yönde Polarlama

Tükenme bölgesi tamamen yok olmadı fakat ince bir duvar haline geldi onun üzerinden atlayabilirler.

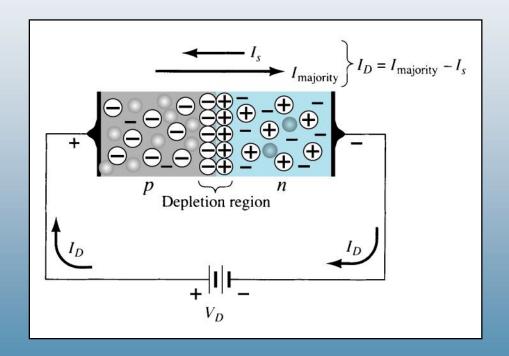- İleri yönde voltaj, tükenme bölgesinin daralmasına neden olur.
- Elektronlar ve boşluklar p-n jonksiyonuna doğru itilir.



 Elektronlar ve boşluklar p-n jonksiyonunu geçmek için yeterli enerjiye sahiptir.

Diyot Çalışma Koşulları (7)

Diyot Denklemleri

$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

4. Model -> Kesin model.

$$V_T = \frac{kT_K}{q}$$

I_s: Ters doyum akımı

 V_D : Diyot üzerindeki ileri yönde gerilim

n: Çalışma koşullarının ve fiziksel yapının bir fonksiyonu olan idealite faktörü; çok çeşitli faktörlere bağlı olarak 1 ile 2 arasında bir aralığa sahiptir (aksi belirtilmedikçe n = 1 olarak kabul edilecektir).

 V_{τ} : Termal voltaj

k: Boltzmann sabiti = 1.38 x 10⁻²³ J/K

 T_{κ} : Kelvin cinsinden mutlak sıcaklık = 273 + °C cinsinden sıcaklık

q: Elektron yükünün büyüklüğü = 1.6 x 10⁻¹⁹ C

Gerçek Diyot Özellikleri


Y ekseninin + ve - kısmı aynı bir birim de il ona dikkat et.

- Polarlamasız, ters polarlama ve ileri yönde polarlama koşulları için ilgili bölgeleri inceleyin.
- Bu koşulların her biri için ölçeği dikkatlice inceleyin.

$$I_D \cong I_s e^{V_D/nV_T}$$
 (V_D positive)

$$I_D \cong -I_s$$
 (V_D negative)

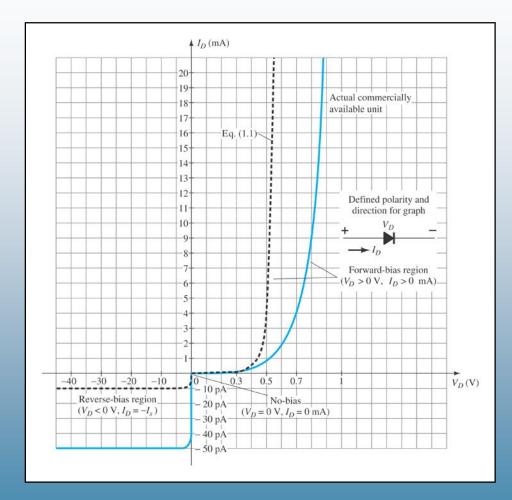Vt yi 26 mV oda sıcaklı ında alaca ız. n = 1 alaca ız




Çoğunluk ve Azınlık Taşıyıcıları

- Bir diyottan iki çeşit akım geçer:
- Çoğunluk Taşıyıcıları (Majority Carriers)
- n-tipi malzemelerde çoğunluk taşıyıcıları elektronlardır.
- p-tipi malzemelerde çoğunluk taşıyıcıları boşluklardır.
- Azınlık Taşıyıcıları (Minority Carriers)
- n-tipi malzemelerde azınlık taşıyıcıları boşluklardır.
- p-tipi malzemelerde azınlık taşıyıcıları elektronlardır.

Bo luk sanki orada e varmı da alınmı gibidir.

Zener Bölgesi

- Zener bölgesi, diyotun ters polarlanma bölgesindedir.
- Bir noktada ters polarlanma voltajı o kadar büyüktür ki diyot bozulur ve ters yönde akan akım önemli miktarda artar.
- Bir diyotu zener bölgesinde çalışmaya zorlamayan maksimum ters voltaj, tepe ters voltaj (peak inverse voltage veya peak reverse voltage) olarak adlandırılır.
- Bir diyotun zener çalışma bölgesine girmesine neden olan gerilime zener gerilimi (V₇) denir.

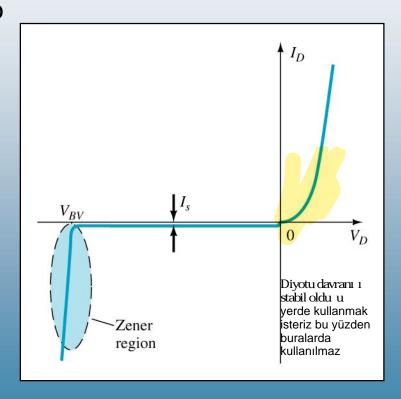

İleri Yönde Polarlama Gerilimi (1)

- Diyotun polarlamasız koşuldan ileri yönde polarlamalı duruma değiştiği nokta, elektronlara ve boşluklara p-n jonksiyonunu geçmek için yeterli enerji verildiğinde meydana gelir. Bu enerji, diyota uygulanan harici gerilim kaynağından gelir.
- Belirli bir diyot tipi için gerekli olan ileri yönde polarlama gerilimi aşağıdaki gibidir:
- Galyum Arsenit diyot ≅ 1.2 V
- Silisyum diyot ≅ 0.7 V
- **Germanyum diyot** ≅ **0.3** V


Her birinin e ik voltaji Vkolt

İleri Yönde Polarlama Gerilimi (2)

Ge, Si ve GaAs diyotlarının karşılaştırılması.

Germanyum en dü ük e ik voltaj de erine sahip elementtir

Sızıntı akımın sıralaması Ge>Si>GaAs

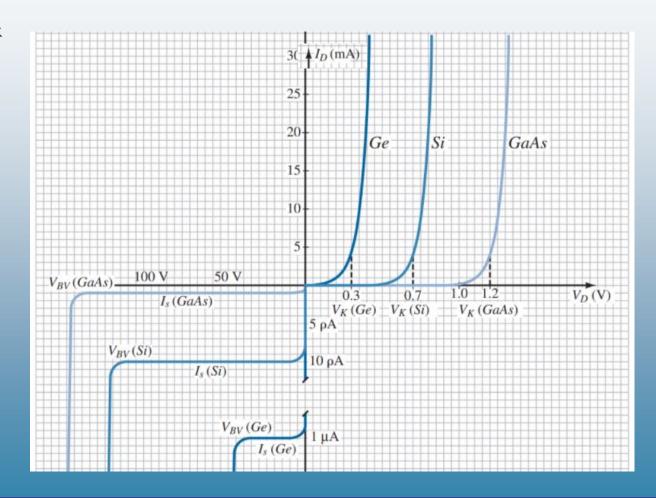

Sıcaklık Etkileri (1)

Sıcaklıktaki artış diyota enerji katar.



İleri polarlama iletimi için gerekli ileri polarlama voltajını azaltır.

j


Ters polarlama durumunda ters akım miktarını arttırır.

Maksimum ters polarlama çığ voltajını arttırır.

• Germanyum diyotları, sıcaklık değişimlerine silisyum veya galyum arsenit diyotlardan daha duyarlıdır.

Bu yüzden günlük hayatta daha az kullanılırlar.

Sıcaklık Etkileri (2)

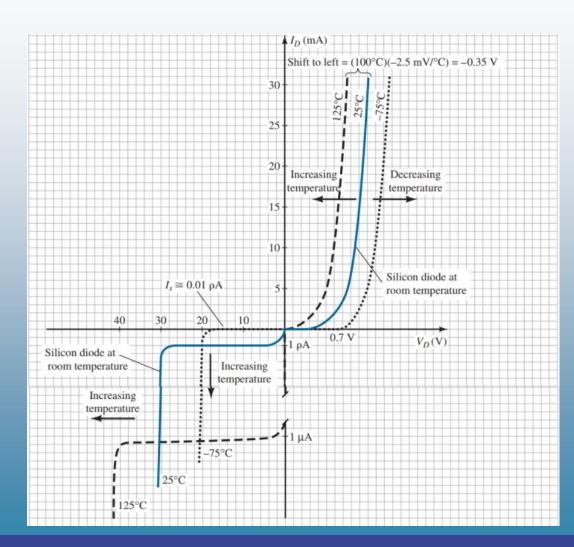


Direnç Düzeyleri

- Yarı iletkenler DC ve AC akımlarına farklı tepki verir.
- Üç çeşit direnç vardır:
- DC (statik) direnç
- AC (dinamik) direnç
- Ortalama AC direnci

DC (Statik) Direnç

 Uygulanan belirli bir DC voltajı (V_D) için diyotun belirli bir akımı (I_D) ve belirli bir direnci (R_D) vardır.

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

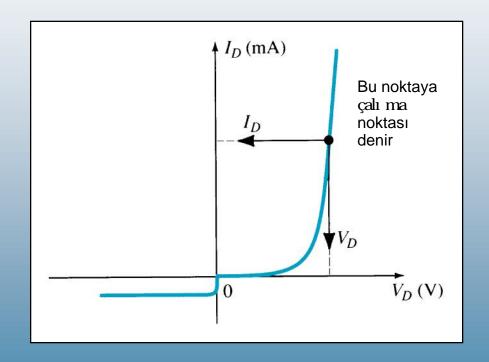

AC (Dinamik) Direnç

 İleri yönde polarlama bölgesinde:

$$r_d' = \frac{26 \ mV}{I_D} + r_B$$


- Direnç, diyottaki akım miktarına (ID) bağlıdır.
- Diyot üzerindeki voltaj oldukça sabittir (25 °C için 26 mV).
- r_B , yüksek güçlü diyotlar için tipik olarak 0.1 Ω 'dan düşük; güçlü, genel amaçlı diyotlar için ise 2 Ω 'a kadar değişir. Bazı durumlarda r_B göz ardı edilebilir.
- Ters polarlama bölgesinde:
- Direnç fiilen sonsuzdur. Diyot açık devre gibi davranır.

Ortalama AC Direnci

ki tane çalı ma noktası arasındaki de er ile hesaplanır.

$$r_{av} = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \mid pt. to pt.$$

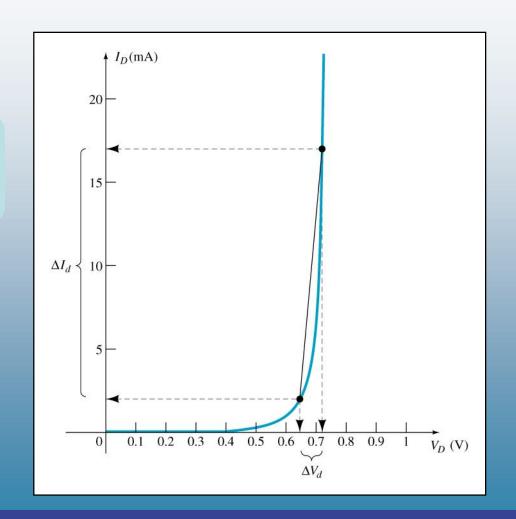AC direnci, diyot
 karakteristik eğrisi
 üzerindeki iki nokta için
 akım ve gerilim değerleri
 kullanılarak hesaplanabilir.




Direnç Düzeylerinin Özeti


Туре	Equation	Special Characteristics	Graphical Determination
DC or static	$R_D = \frac{V_D}{I_D}$	Defined as a point on the characteristics	$Q_{\mathrm{pt.}}$
AC or dynamic	$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{26 \mathrm{mV}}{I_D}$	Defined by a tangent line at the <i>Q</i> -point	I_D $Q_{ m pL}$ ΔI_d
Average ac	$r_{ m av} = \left. rac{\Delta V_d}{\Delta I_d} ight _{ m pt.\ to\ pt.}$	Defined by a straight line between limits of operation	ΔI_d

Diyot Eşdeğer Devresi (1)

Parçalı Doğrusal Eşdeğer Devre

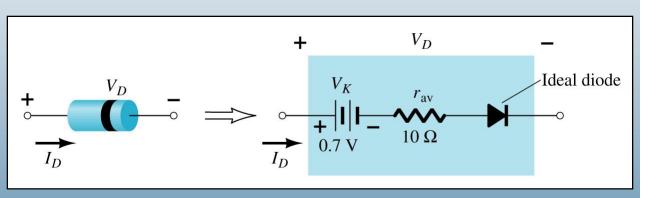


Diyotun analiz devre eması bu ekildedir.

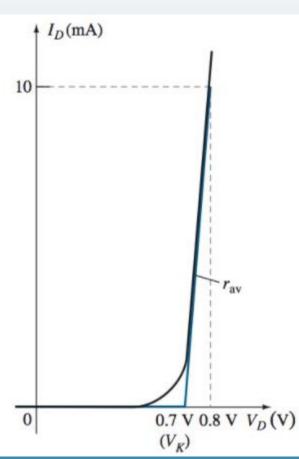


Diyot Eşdeğer Devresi (2)

Basitleştirilmiş Eşdeğer Devre

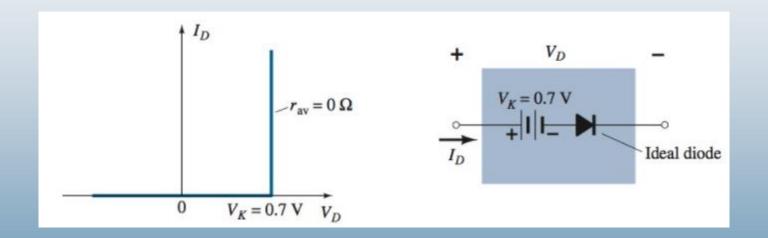


Diyot Eşdeğer Devresi (3)

İdeal Eşdeğer Devre

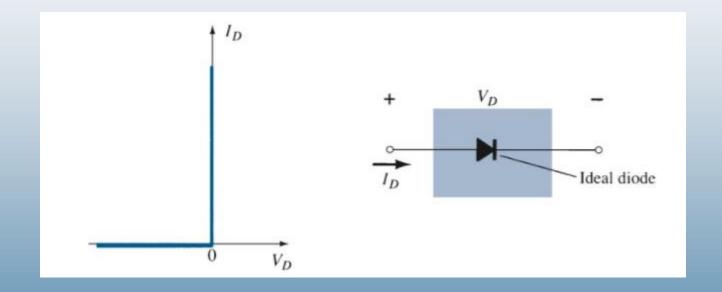

Diyot Eşdeğer Devrelerin Özeti

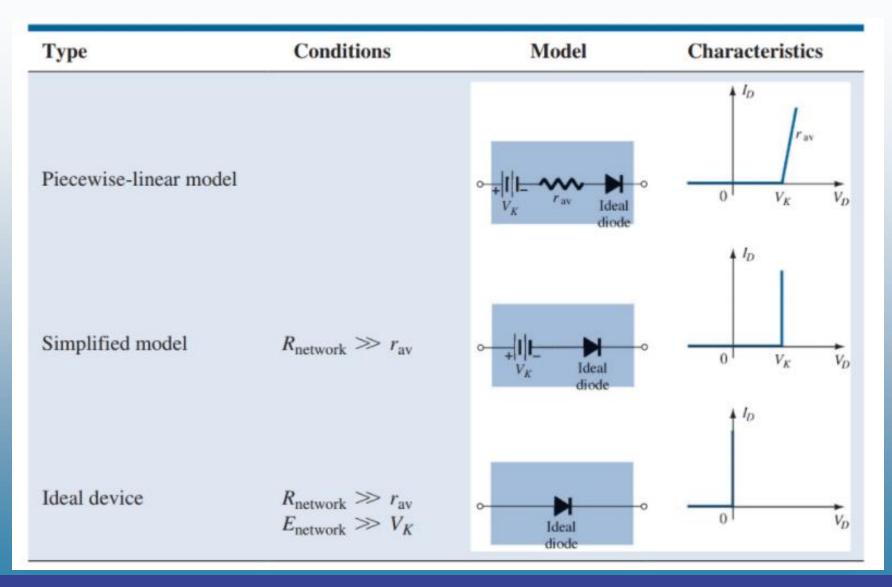


Diyot Kapasitansı

- Diyot ters polarlamalı olduğunda, tükenme katmanı çok büyük olur. Diyotun güçlü pozitif ve negatif kutupları geçiş kapasitansını (C_T) oluşturur. Kapasitans miktarı uygulanan ters gerilime bağlıdır.
- Diyot ileri yönde polarlandığında, diyot voltajı arttıkça difüzyon kapasitansı (C_D) oluşur.

$$C_T = \frac{C(0)}{(1 + |V_R/V_K|)^n}$$

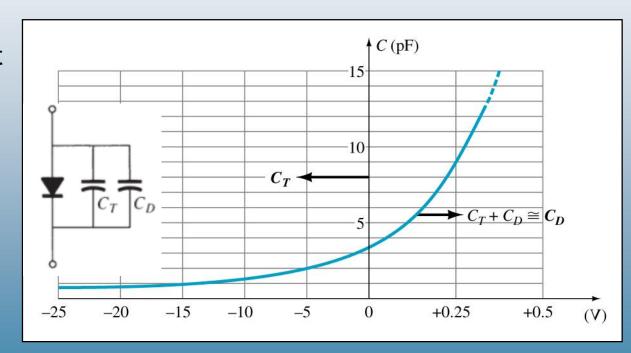
$$C_D = \left(\frac{ au_{\scriptscriptstyle T}}{V_K}\right) I_D$$



Ters polarlamada Ct baskın, ileri polarlamada Cd baskın

Geri Kazanma Süresi (t_{rr})

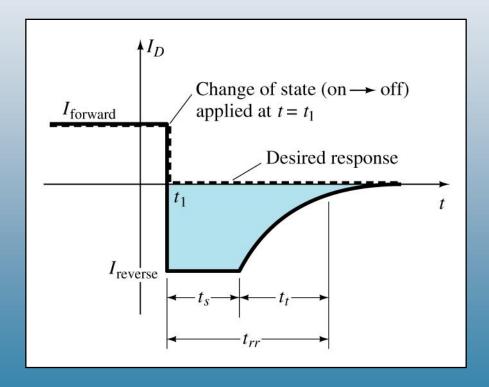 Geri kazanma süresi, bir diyotun ileri yönde polarlamadan ters yönde polarlamaya geçtiğinde iletimi durdurması için gereken süredir.




Diyot Spesifikasyon Sayfaları

- Diyot veri sayfaları, değiştirme veya tasarım için diyotların çapraz eşleşmesini kolaylaştıran standart bilgiler içerir.
- 1. Belirli bir akım ve sıcaklıkta ileri gerilim (V_F)
- 2. Belirli bir sıcaklıkta maksimum ileri akım (I_F)
- 3. Belirli bir voltaj ve sıcaklıkta ters polarlama akımı (I_R)
- 4. Belirli bir sıcaklıkta ters voltaj derecesi, PIV veya PRV veya $V_{(BR)}$
- 5. Belirli bir sıcaklıkta maksimum güç kaybı

$$P_{D\max} = V_D I_D$$

- 6. Kapasitans seviyeleri
- 7. Geri kazanma süresi, t_{rr}
- 8. Çalışma sıcaklığı aralığı

Diyot Sembolü ve Ambalajı

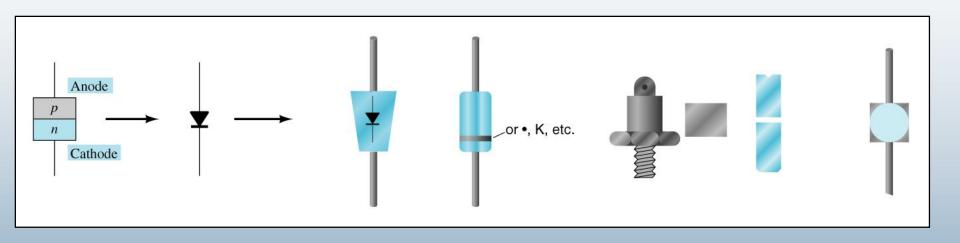

- Anot, A olarak kısaltılır
- Katot, K olarak kısaltılır

Diyot Testi

- Diyotlar, genellikle aşağıdaki ekipman türlerinden biri kullanılarak test edilir:
- Diyot denetleyicisi
- Ohmmetre ⇒

E er düzgün barlarsan küçük bir direnç ters ba larsan yüksek bir direç okursun.


Eğri izleyici

Diyot Denetleyicisi

- Birçok dijital multimetrenin bir diyot kontrol işlevi vardır.
 Diyot devre dışında test edilmelidir.
- Normal bir diyot ileri yönde polarlama voltajını gösterir:


Ohmmetre

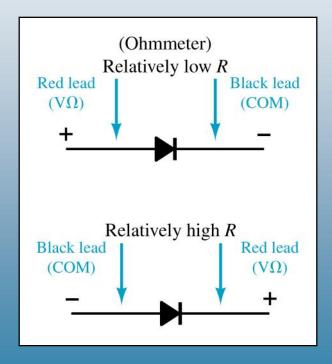 Bir diyotu test etmek için düşük Ohm ölçeğine ayarlanmış bir ohmmetre kullanılabilir. Diyot devre dışında test edilmelidir.



Eğri İzleyici

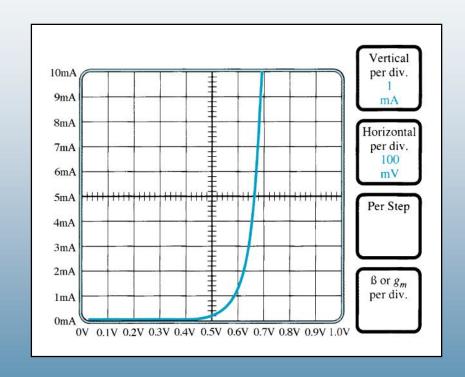 Bir eğri izleyici, test devresindeki bir diyotun karakteristik eğrisini gösterir. Bu eğri, bir veri sayfasından diyotun özellikleriyle karşılaştırılabilir.




Diğer Diyot Türleri

- Standart p-n jonksiyon diyotunun yanı sıra birkaç tip diyot vardır. Daha yaygın olanlardan üçü aşağıda belirtilmiştir:
 - Zener diyotları
 - İşik yayan diyotlar (LED)
 - Diyot dizileri

Zener Diyotu

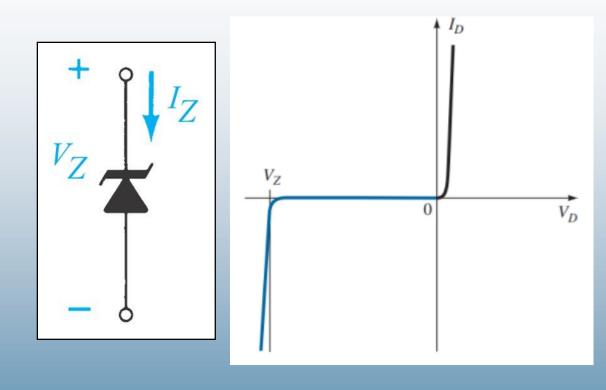
 Zener diyotu, kendi zener bölgesinde güvenli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış olan bir diyottur; yani, zener voltajında (V_Z) polarlanmış.



Zener diyot voltaj değerleri 1.8 V ile 200 V arasındadır.

Işık Yayan Diyot (LED)

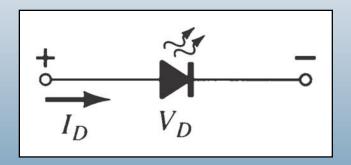Bir LED, ileri yönde polarlanmış olduğu zaman, kızılötesi veya görünür spektrumda ışık yayar.



Color	Construction	Typical Forward Voltage (V)
Amber	AlInGaP	2.1
Blue	GaN	5.0
Green	GaP	2.2
Orange	GaAsP	2.0
Red	GaAsP	1.8
White	GaN	4.1
Yellow	AlInGaP	2.1

İleri yönde polarlama voltajı genellikle 2 V ila 3 V aralığındadır.

Diyot Dizileri

 Bir entegre devrede (IC) birden fazla diyot birlikte paketlenebilir.



 Çeşitli diyot konfigürasyonları mevcuttur.

